

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA**

ASIGNATURA: Electrónica Aplicada II

TRABAJO PRACTICO N°: 1 – Control de Tonos Baxandall

PROFESOR: Ing. Sergio Martínez

AYUDANTE: Ing. Leonel Fulcheri

ALUMNOS:

Lahorca Nicolás
Silva Hernán
Justiniano Luciano

CURSO: 4°12

ESPECIALIDAD: Ingeniería en Electrónica

GRUPO: 2

FECHA DE REALIZACIÓN: 13 de septiembre de 2026

FECHA Y FIRMA DE APROBACIÓN DEL T.P.:

FIRMA DEL ALUMNO:

Índice

Introducción	2
1. Verificación mediante simulación	2
2. Diseño y construcción del circuito impreso	2
3. Etapas del circuito y adaptación a fuente simple	3
4. Excursión de salida y máxima señal de entrada	4
6. Potenciómetros al máximo	4
7. Potenciómetros al mínimo	5
8. Potenciómetros a mitad de recorrido	6
9. Barrido en frecuencia	8
10. Medición de Slew Rate	17
11. Vistas del PCB en el software de diseño	18
12. Fotografías de la placa armada	19
Conclusiones	19

Introducción

El presente trabajo estudia un control de tonos Baxandall activo para la banda de audio de 20 Hz a 20 kHz. El circuito se alimenta desde una fuente simple de 15 V; un regulador LM78L12 entrega 12 V a la electrónica y dos amplificadores operacionales RC4558 realizan el acondicionamiento de entrada y el control de tonos.

Las mediciones se efectuaron con una señal senoidal de aproximadamente 1 V_p, de acuerdo con la consigna. En las capturas, CH1 corresponde a la entrada y CH2 a la salida. Los resultados numéricos del barrido se transcriben sin alterar las denominaciones ni los valores de las tablas PDF entregadas.

1. Verificación mediante simulación

La verificación previa se conserva en el archivo editable EQ_Baxandall_sim.asc, que contiene el circuito para análisis de pequeña señal. El objetivo del análisis es comprobar la continuidad de la respuesta en la banda de audio y observar el efecto de las posiciones de los controles antes de efectuar las mediciones sobre la placa.

La consigna solicita específicamente una captura de la simulación realizada en TINA. No se incluye una imagen sustituta porque no existe una captura de TINA entre los archivos provistos.

Pendiente de documentación. Adjuntar la captura de TINA donde se vean el circuito, la configuración del análisis y las señales o curvas obtenidas. El archivo disponible es de LTspice y no reemplaza esa evidencia solicitada.

2. Diseño y construcción del circuito impreso

El esquema y el circuito impreso se desarrollaron en KiCad. La alimentación de entrada se filtra y regula con U1; el trazado separa la sección de alimentación de la ruta de audio y mantiene próximos al RC4558 sus capacitores de desacoplamiento.

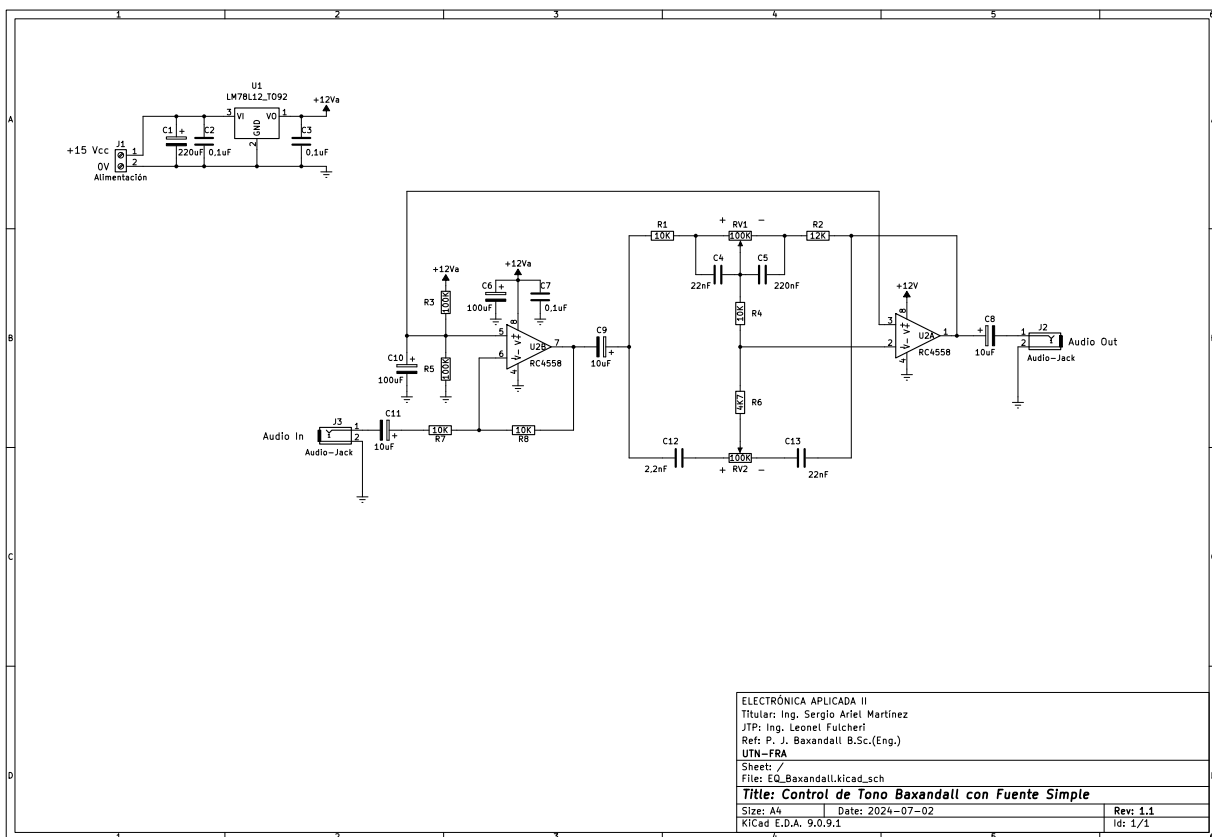


Figura 1: Esquema eléctrico implementado en KiCad.

El archivo de PCB disponible define una placa rectangular nominal de 100 mm × 50 mm. Aunque su superficie es de 50 cm², uno de sus lados es menor que los 70 mm indicados por la consigna para una dimensión mínima de 7 cm × 7 cm.

Pendiente de documentación. Confirmar con la cátedra si el requisito se evalúa por superficie o por cada lado. Si se exige que ambos lados midan al menos 70 mm, debe corregirse el PCB; el informe no modifica ni falsea las dimensiones del diseño construido.

3. Etapas del circuito y adaptación a fuente simple

El circuito se divide en las siguientes etapas:

1. **Regulación y desacoplamiento.** U1 (LM78L12) reduce los 15 V de entrada a 12 V. C1 y C2 filtran la entrada del regulador, mientras que C6, C7 y los restantes capacitores de desacoplamiento reducen el ruido sobre la alimentación de los operacionales.
2. **Polarización y preamplificación.** R3 y R5, ambos de 100 kΩ, forman una referencia de continua:

$$V_{\text{ref}} = 12 \text{ V} \frac{R5}{R3 + R5} = 6 \text{ V}.$$

C10 desacopla ese punto. La primera mitad del RC4558 se conecta como amplificador inversor con $R7 = R8 = 10\text{ k}\Omega$, por lo que su ganancia de alterna es

$$A_{v1} = -\frac{R8}{R7} = -1, \quad v_{o1}(t) = 6\text{ V} - v_i(t).$$

C11 bloquea la continua de la fuente de señal y C9 acopla esta etapa al control de tonos.

3. **Control Baxandall activo.** La segunda mitad del RC4558 trabaja con una red de realimentación selectiva. RV1, RV2, R1, R2, R4, R6 y los capacitores C4, C5, C12 y C13 modifican la realimentación según la frecuencia, permitiendo realce o atenuación en los extremos de la banda.
4. **Acoplamiento de salida.** C8 elimina la componente continua de 6 V antes del conector de salida J2, de modo que la señal entregada a la carga queda centrada en 0 V.

La modificación fundamental para operar con fuente simple es la creación de la referencia de 6 V. Con alimentación simétrica, las entradas no inversoras podrían conectarse a masa; con una única fuente, centrar internamente la señal en la mitad de la alimentación permite procesar ambos semiciclos sin que el semiciclo negativo sea recortado por masa. Los capacitores de entrada, interetapa y salida impiden que esa polarización de continua llegue a los equipos externos.

4. Excursión de salida y máxima señal de entrada

Para esta medición debe aumentarse la amplitud del generador hasta observar el comienzo del recorte y registrar los extremos de la salida. Si los límites medidos son $V_{o,\text{máx}}$ y $V_{o,\text{mín}}$, la máxima amplitud senoidal sin distorsión queda limitada por el menor margen respecto del punto de reposo:

$$V_{o,p,\text{máx}} = \min(V_{o,\text{máx}} - V_{\text{ref}}, V_{\text{ref}} - V_{o,\text{mín}}).$$

La máxima entrada se obtiene dividiendo ese valor por la máxima ganancia absoluta del circuito en la condición evaluada.

Pendiente de documentación. No se encontró una tabla ni una captura correspondiente a esta prueba en el directorio del informe. Deben incorporarse $V_{o,\text{máx}}$, $V_{o,\text{mín}}$, la máxima entrada sin recorte y la pantalla del osciloscopio. No se asignan valores teóricos como si fueran una medición.

6. Potenciómetros al máximo


Para los puntos 6 a 9 se calculó la ganancia a partir de las amplitudes pico a pico visibles en las capturas o consignadas en las tablas:

$$|A_v| = \frac{V_{o,pp}}{V_{i,pp}}, \quad G_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(|A_v|).$$


Cuadro 1: Resultados con ambos potenciómetros al máximo.

f	$V_{i,pp}$ (V)	$V_{o,pp}$ (V)	$ A_v $	G (dB)	Fase observada
20 Hz	2,08	6,08	2,92	9,32	Desfase apreciable
600 Hz	2,00	2,36	1,18	1,44	Desfase pequeño
20 kHz	2,12	2,44	1,15	1,22	Desfase pequeño

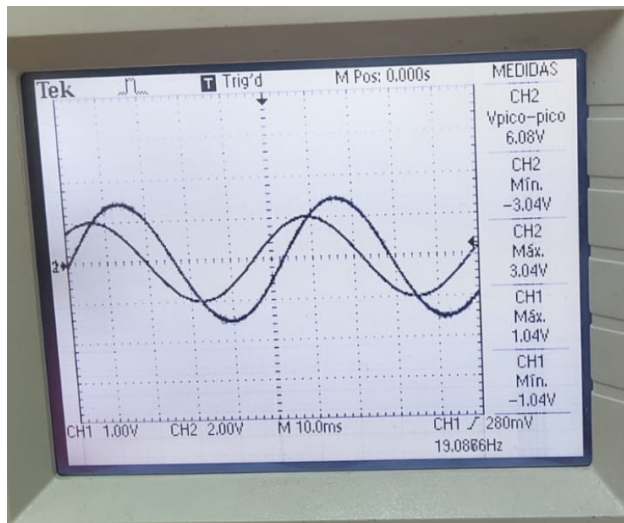
En baja frecuencia se observa el mayor realce de esta serie. Alrededor de 600 Hz y a 20 kHz, las amplitudes son próximas y las trazas presentan un desplazamiento temporal mucho menor que a 20 Hz.



(a) 20 Hz.

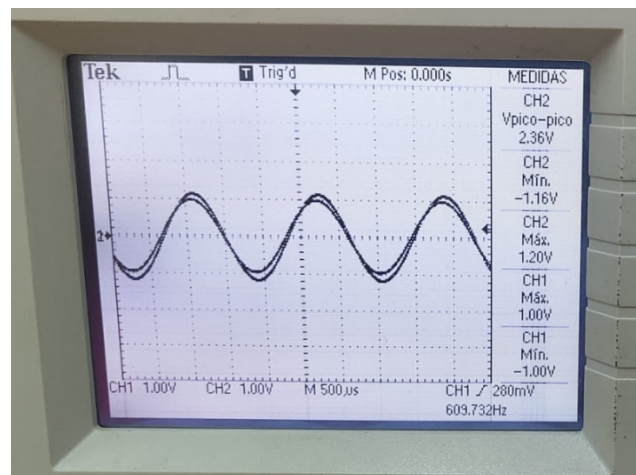

(b) 600 Hz.

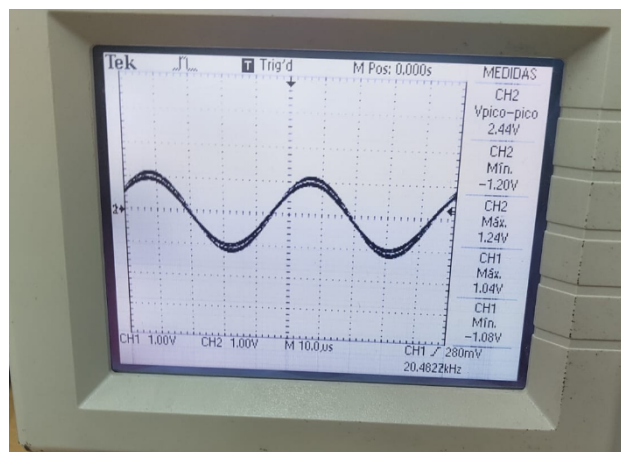

(c) 20 kHz.

Figura 2: Capturas del osciloscopio con los potenciómetros al máximo.


7. Potenciómetros al mínimo

Cuadro 2: Resultados con ambos potenciómetros al mínimo.


f	$V_{i,pp}$ (V)	$V_{o,pp}$ (V)	$ A_v $	G (dB)	Fase observada
20 Hz	2,08	1,04	0,50	-6,02	Lectura limitada por ruido
600 Hz	2,20	1,76	0,80	-1,94	Desfase visible
20 kHz	2,00	0,40	0,20	-13,98	Lectura limitada por atenuación

La salida queda atenuada en las tres frecuencias. A 20 Hz el ruido sobre CH2 dificulta una lectura precisa del desplazamiento temporal; a 600 Hz el desfase es visible, y a 20 kHz la fuerte atenuación vuelve poco confiable

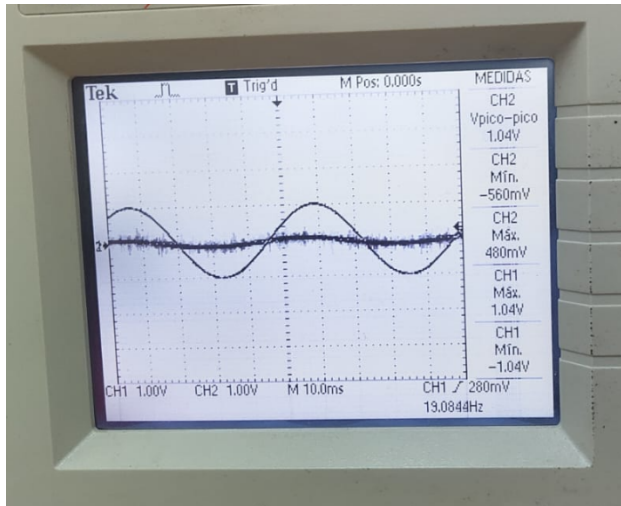
una determinación cuantitativa de fase a partir de la captura.



(a) 20 Hz.

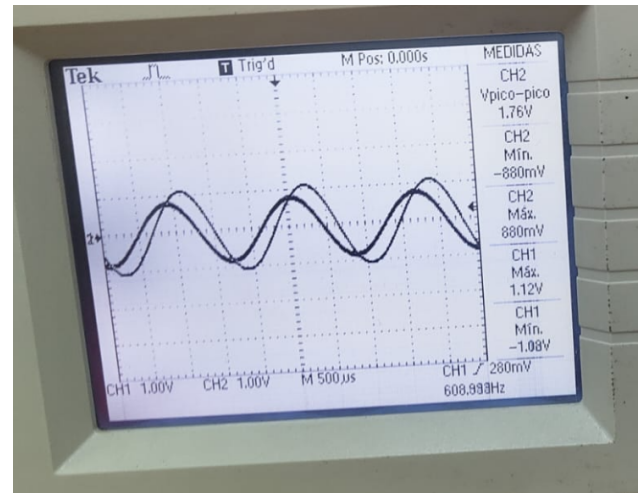

(b) 600 Hz.

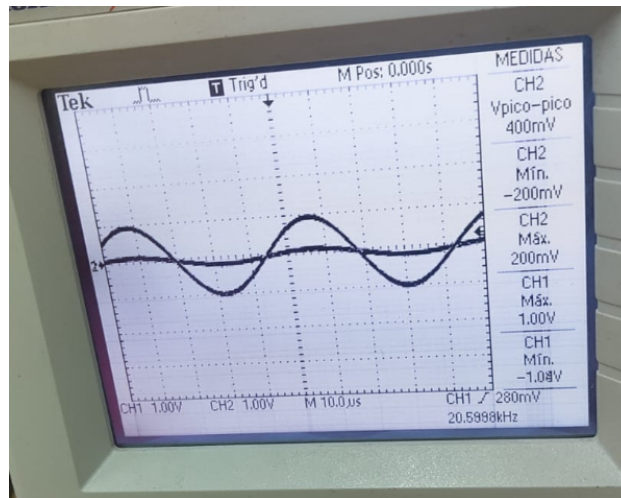


(c) 20 kHz.

Figura 3: Capturas del osciloscopio con los potenciómetros al mínimo.


8. Potenciómetros a mitad de recorrido

Cuadro 3: Resultados con ambos potenciómetros a mitad de recorrido.


f	$V_{i,pp}$ (V)	$V_{o,pp}$ (V)	$ A_v $	G (dB)
20 Hz	2,04	1,60	0,78	-2,11
600 Hz	2,00	1,44	0,72	-2,85
20 kHz	2,08	1,20	0,58	-4,78

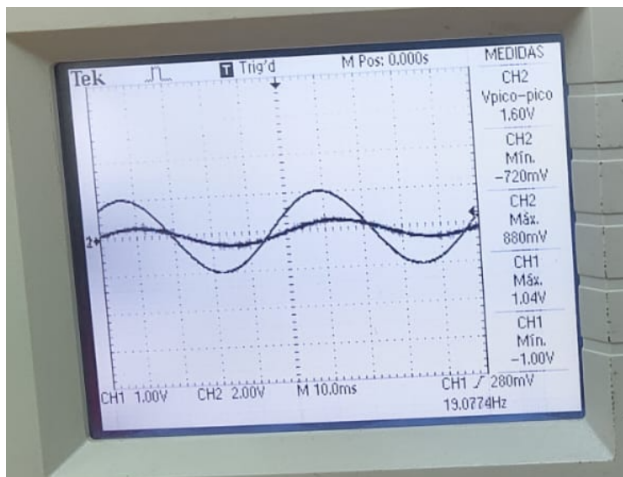

(a) 20 Hz.

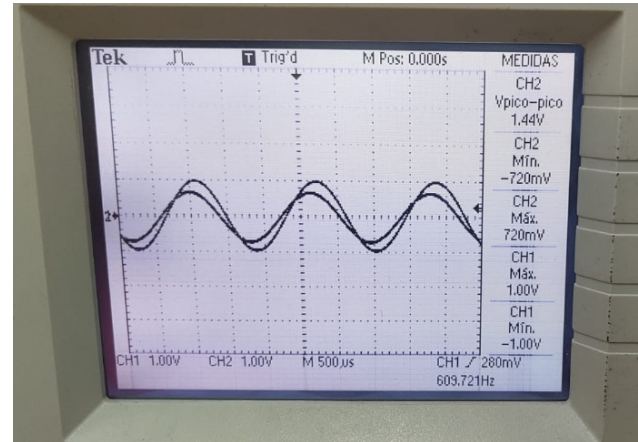

(b) 600 Hz.

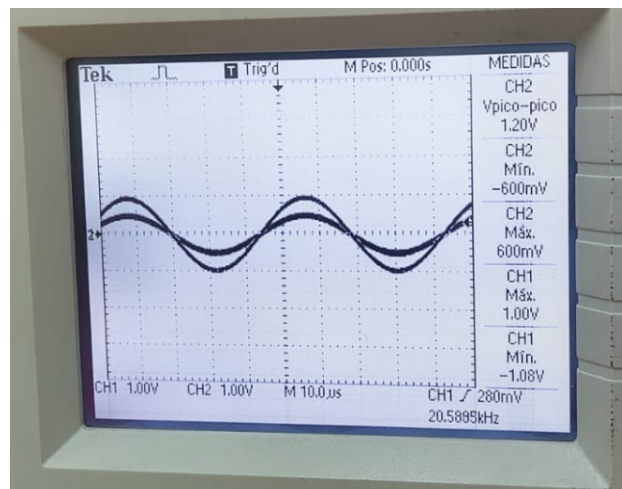

(c) 20 kHz.

Figura 4: Capturas del osciloscopio con los potenciómetros a mitad de recorrido.

9. Barrido en frecuencia


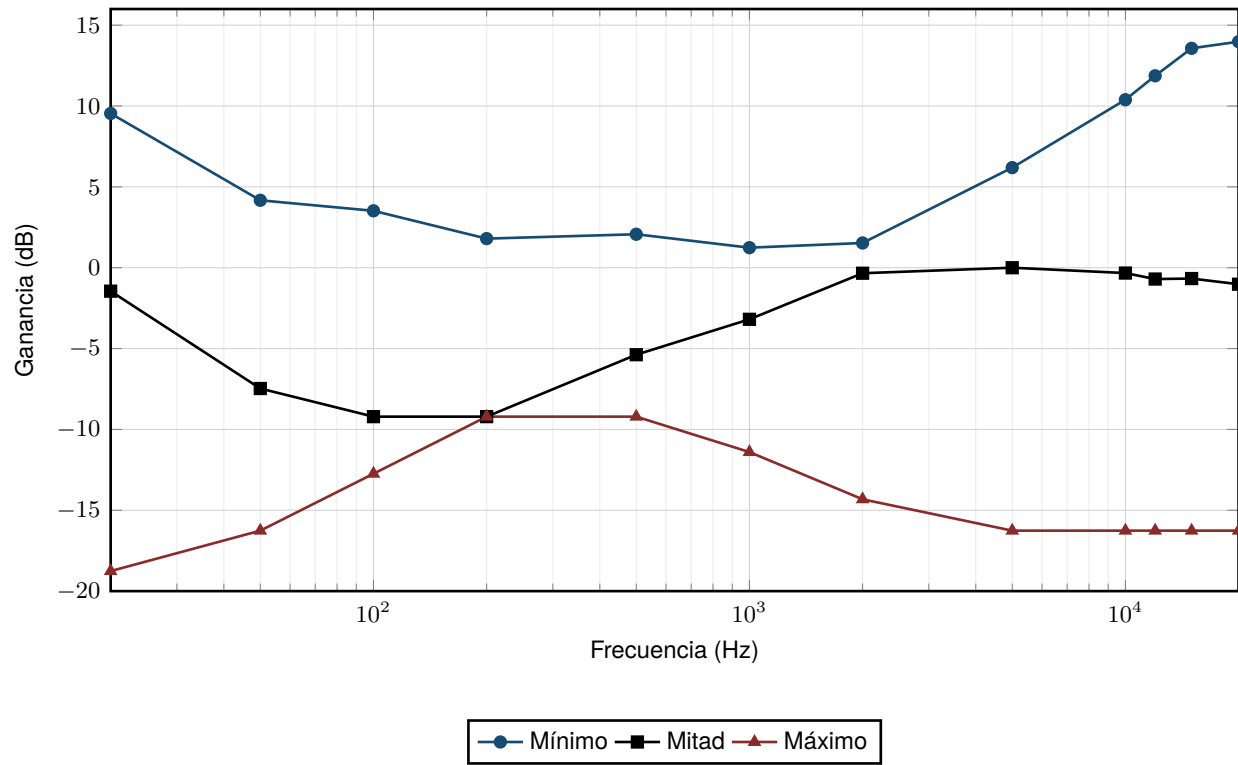



Figura 5: Respuesta en frecuencia obtenida de las tablas de medición.

Cuadro 4: Barrido con los potenciómetros al mínimo.


Frecuencia (Hz)	V_o (V)	V_i (V)	dB
20	3,12	1,04	9,54
50	1,68	1,04	4,17
100	1,56	1,04	3,52
200	1,28	1,04	1,80
500	1,32	1,04	2,07
1000	1,20	1,04	1,24
2000	1,24	1,04	1,53
5000	2,12	1,04	6,19
10000	3,44	1,04	10,39
12000	4,08	1,04	11,87
15000	4,96	1,04	13,57
20000	5,20	1,04	13,98

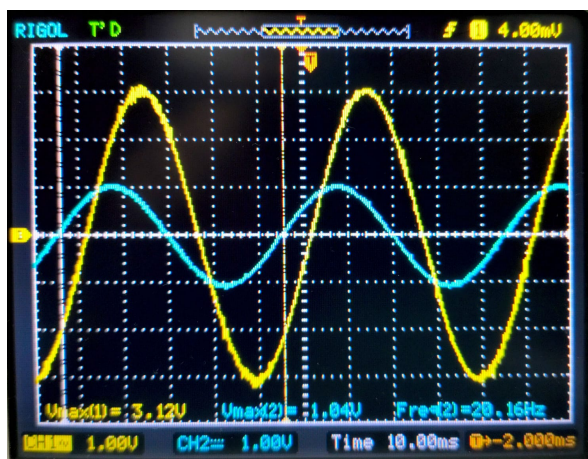


(a) Medición 1: 20 Hz.

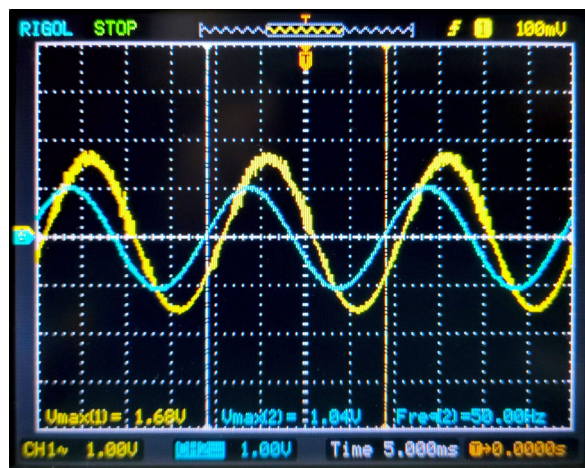


(b) Medición 2: 50 Hz.

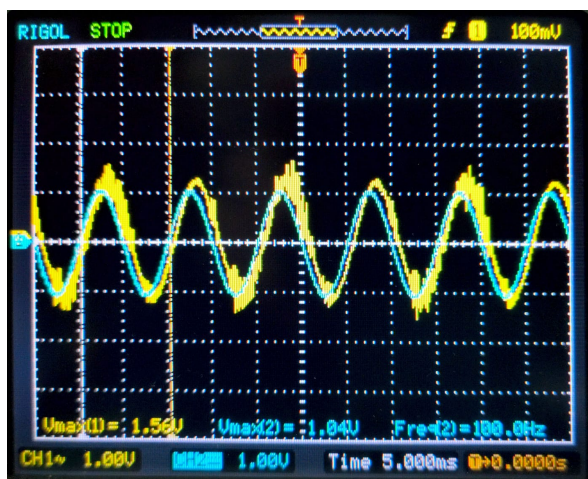


(c) Medición 3: 100 Hz.

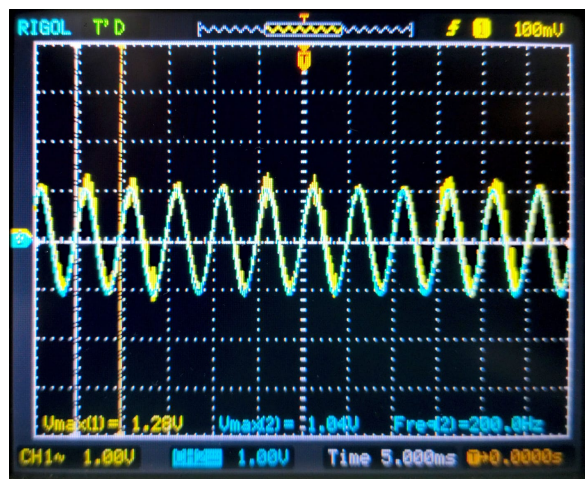

(d) Medición 4: 200 Hz.

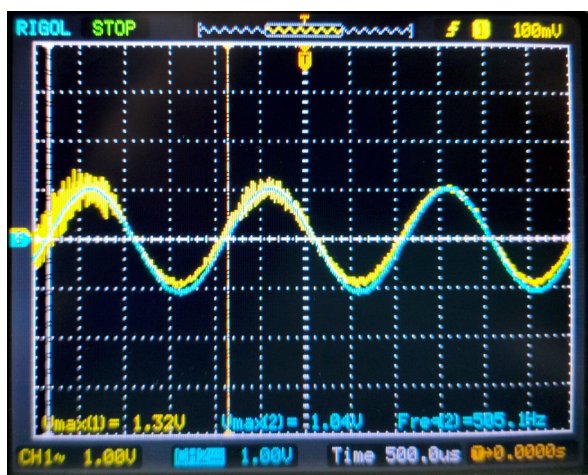


(e) Medición 5: 500 Hz.

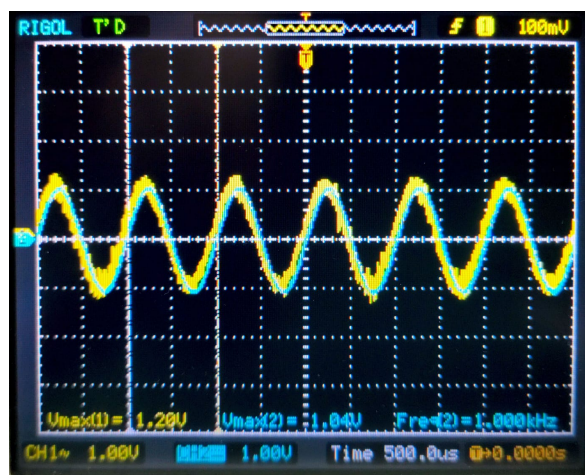


(f) Medición 6: 1 kHz.


Figura 6: Capturas del barrido mínimo, mediciones 1 a 6.

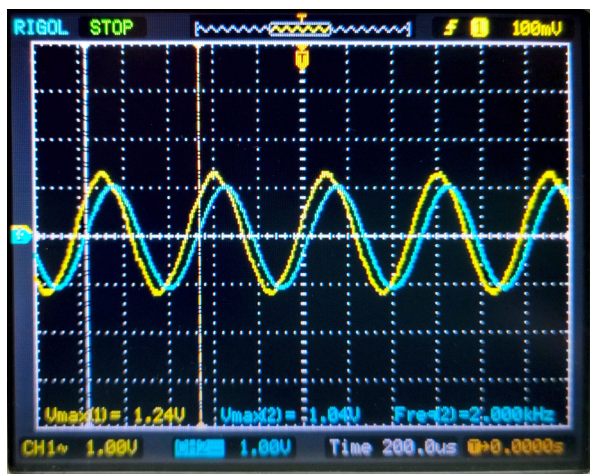


(a) Medición 7: 2 kHz.

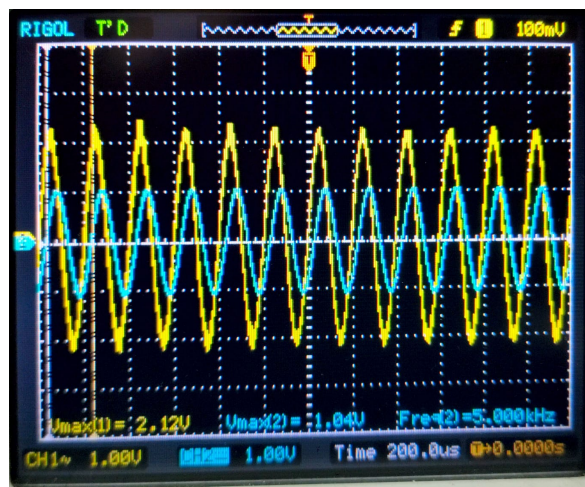


(b) Medición 8: 5 kHz.

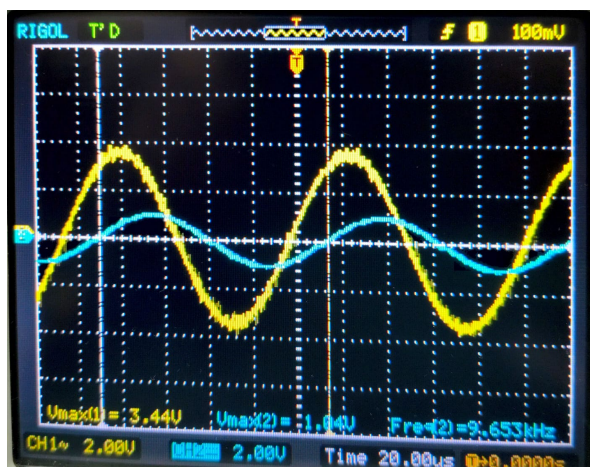


(c) Medición 9: 10 kHz.

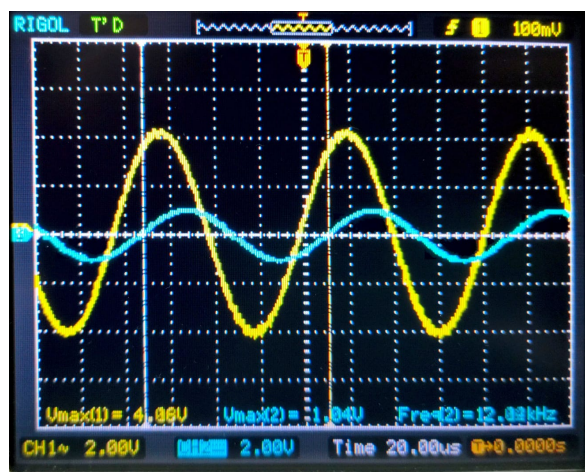

(d) Medición 10: 12 kHz.

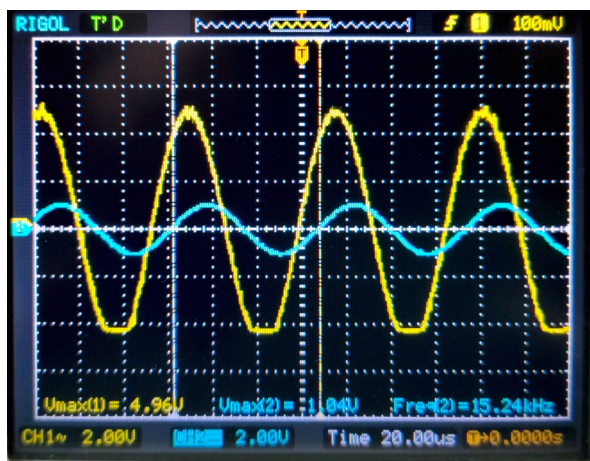

(e) Medición 11: 15 kHz.

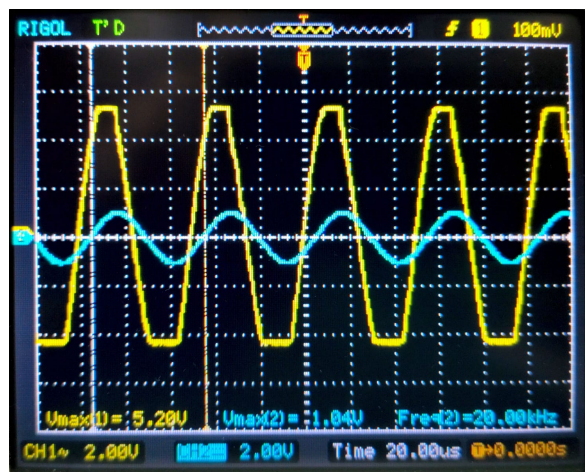


(f) Medición 12: 20 kHz.


Figura 7: Capturas del barrido mínimo, mediciones 7 a 12.

Cuadro 5: Barrido con los potenciómetros al máximo.


Frecuencia (Hz)	V_o (V)	V_i (V)	dB
20	0,12	1,04	-18,76
50	0,16	1,04	-16,26
100	0,24	1,04	-12,74
200	0,36	1,04	-9,21
500	0,36	1,04	-9,21
1000	0,28	1,04	-11,40
2000	0,20	1,04	-14,32
5000	0,16	1,04	-16,26
10000	0,16	1,04	-16,26
12000	0,16	1,04	-16,26
15000	0,16	1,04	-16,26
20000	0,16	1,04	-16,26

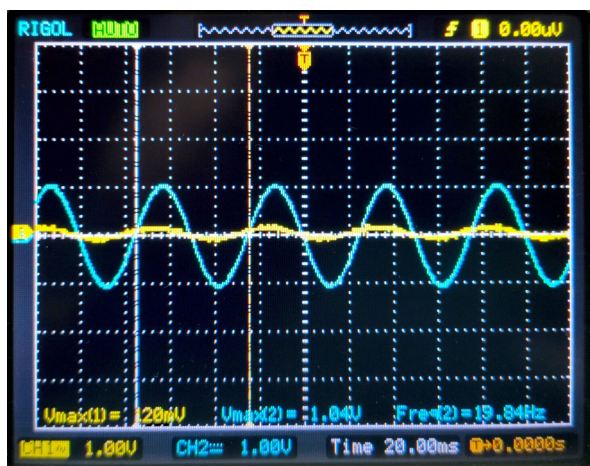


(a) Medición 1: 20 Hz.

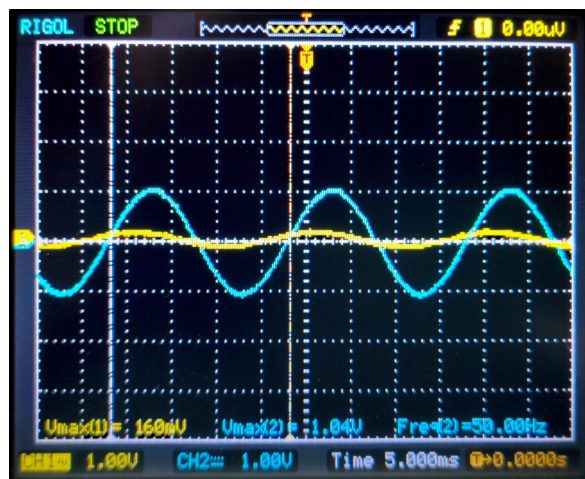


(b) Medición 2: 50 Hz.

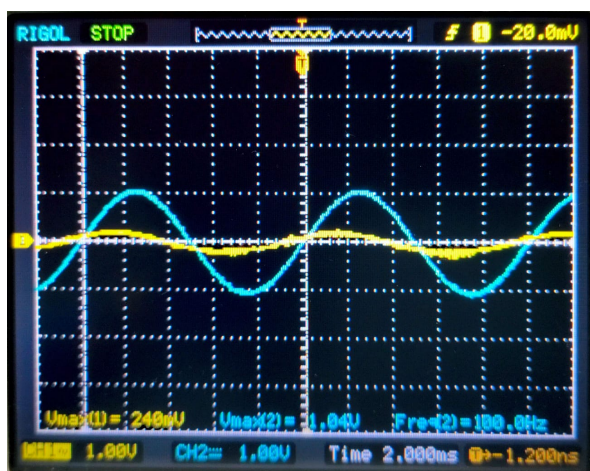


(c) Medición 3: 100 Hz.

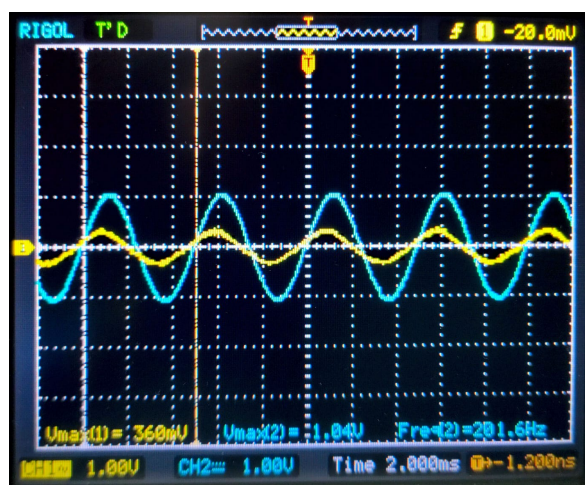

(d) Medición 4: 200 Hz.

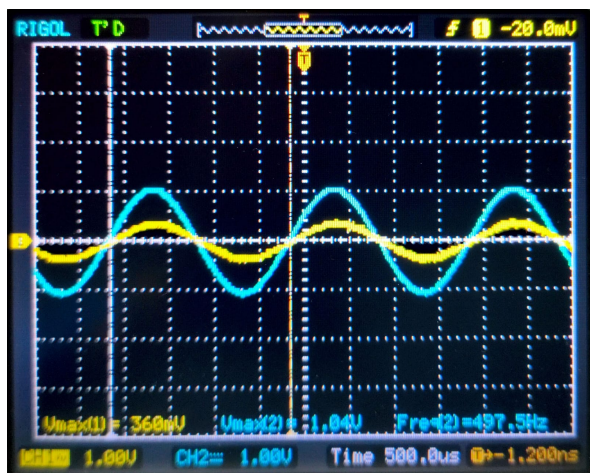


(e) Medición 5: 500 Hz.

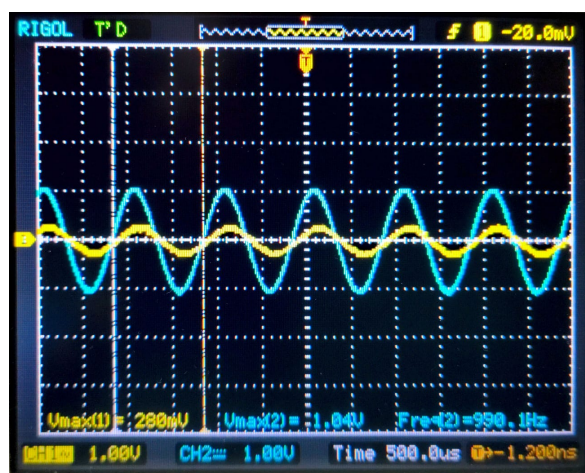


(f) Medición 6: 1 kHz.


Figura 8: Capturas del barrido máximo, mediciones 1 a 6.

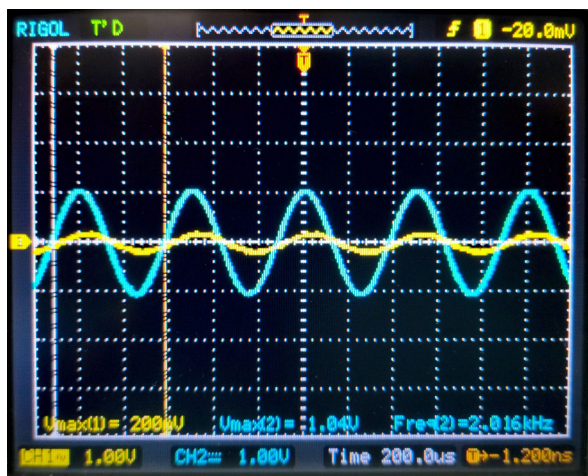


(a) Medición 7: 2 kHz.

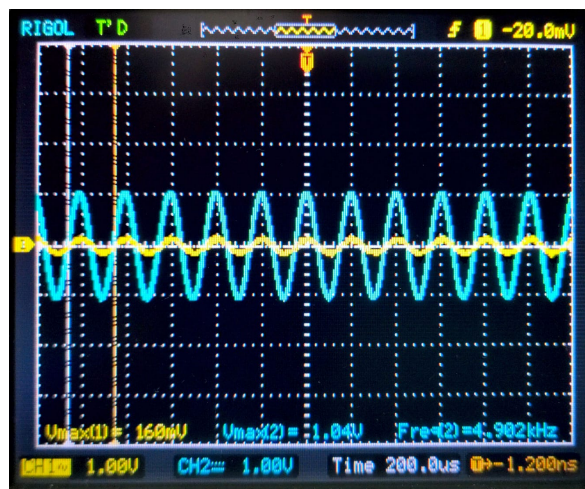


(b) Medición 8: 5 kHz.

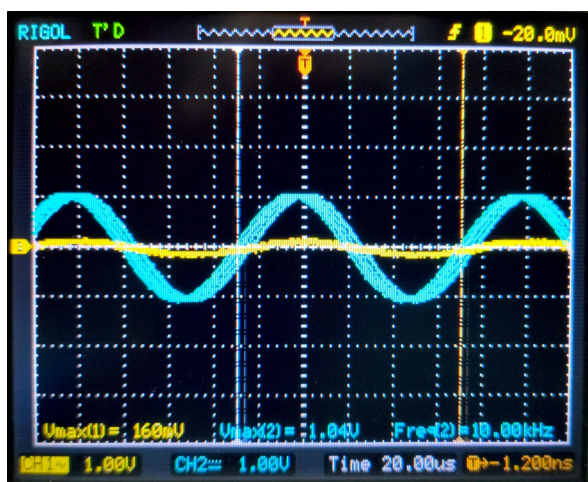


(c) Medición 9: 10 kHz.

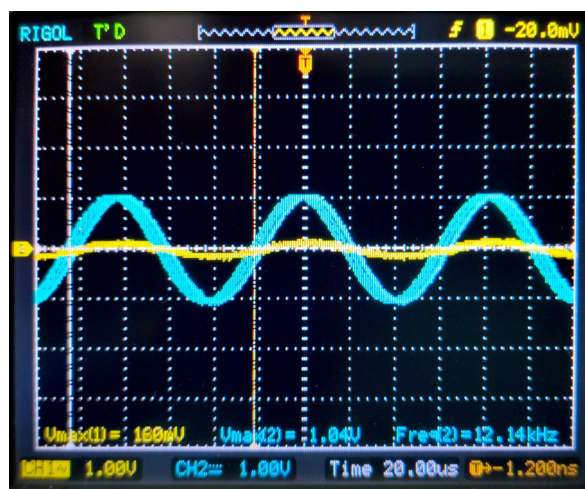

(d) Medición 10: 12 kHz.

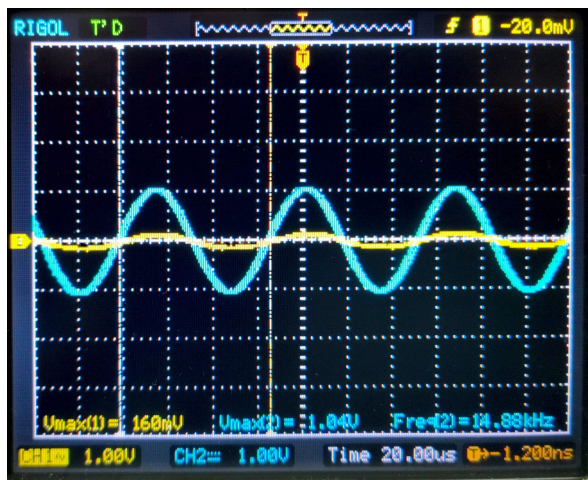

(e) Medición 11: 15 kHz.

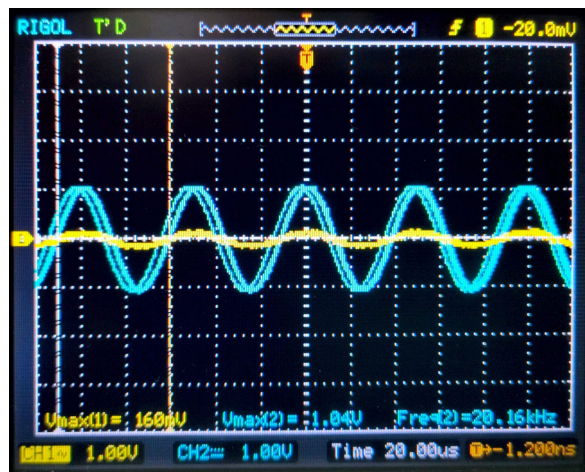


(f) Medición 12: 20 kHz.


Figura 9: Capturas del barrido máximo, mediciones 7 a 12.

Cuadro 6: Barrido con los potenciómetros a mitad de recorrido.


Frecuencia (Hz)	V_o (V)	V_i (V)	dB
20	0,88	1,04	-1,45
50	0,44	1,04	-7,47
100	0,36	1,04	-9,21
200	0,36	1,04	-9,21
500	0,56	1,04	-5,38
1000	0,72	1,04	-3,19
2000	1,00	1,04	-0,34
5000	1,04	1,04	0
10000	1,04	1,08	-0,33
12000	0,96	1,04	-0,70
15000	1,00	1,08	-0,67
20000	0,96	1,08	-1,02

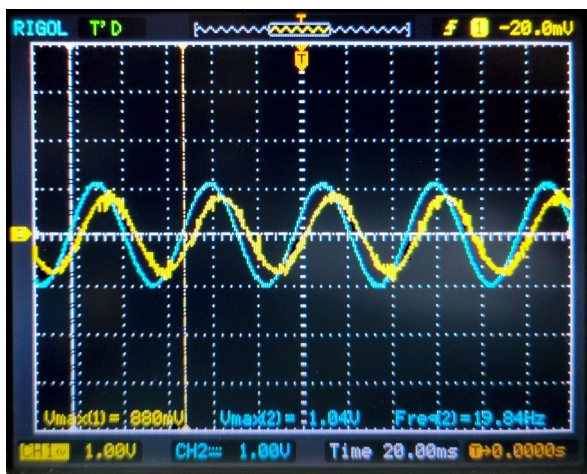


(a) Medición 1: 20 Hz.

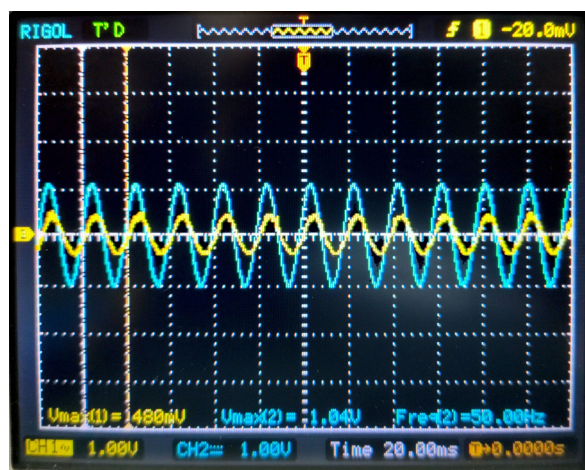


(b) Medición 2: 50 Hz.

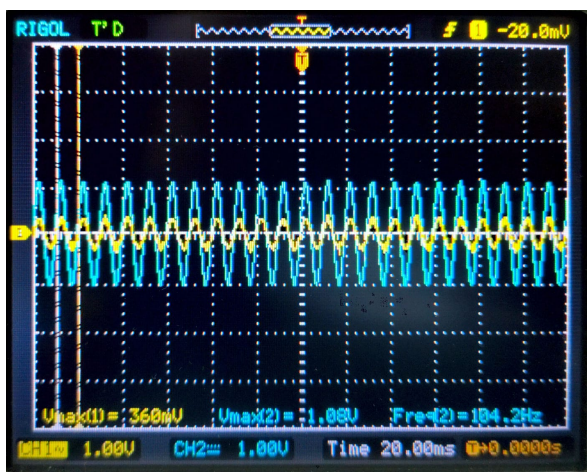


(c) Medición 3: 100 Hz.

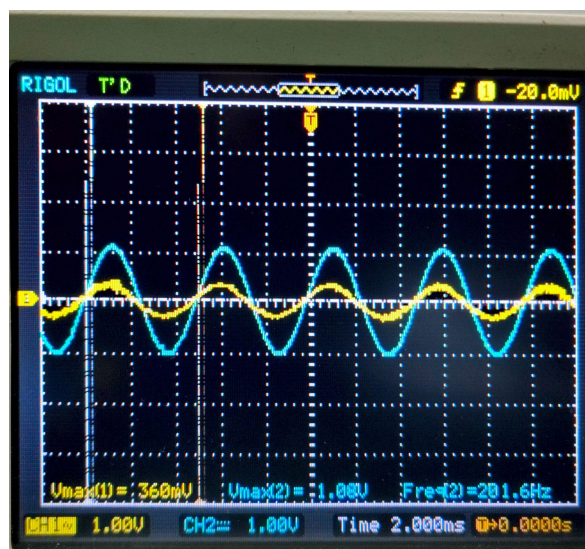

(d) Medición 4: 200 Hz.

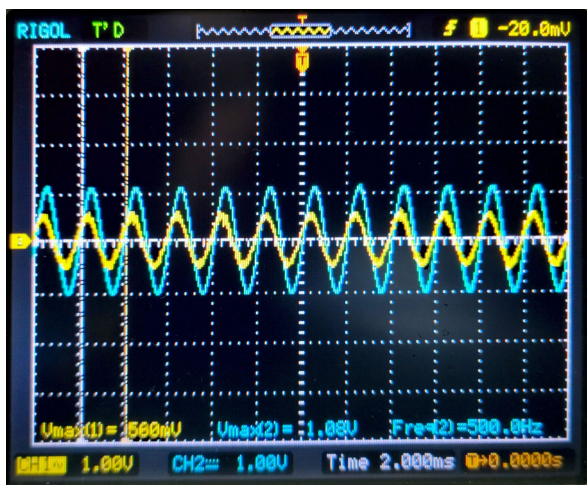


(e) Medición 5: 500 Hz.

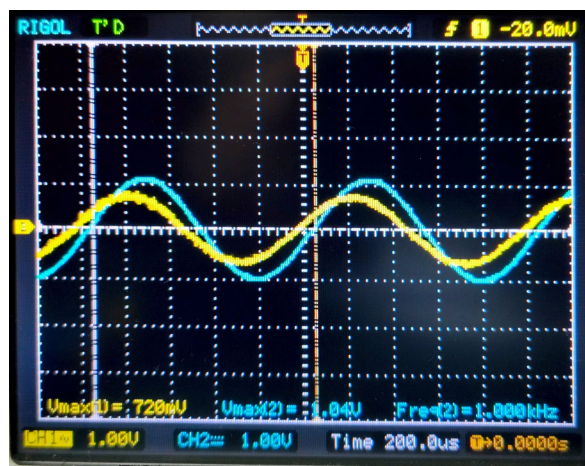


(f) Medición 6: 1 kHz.


Figura 10: Capturas del barrido medio, mediciones 1 a 6.

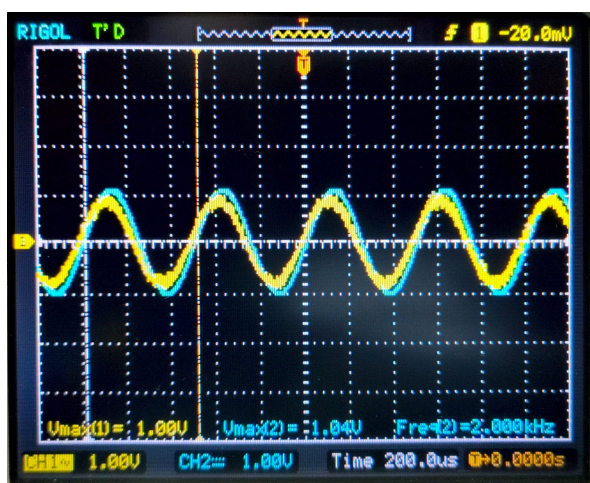


(a) Medición 7: 2 kHz.

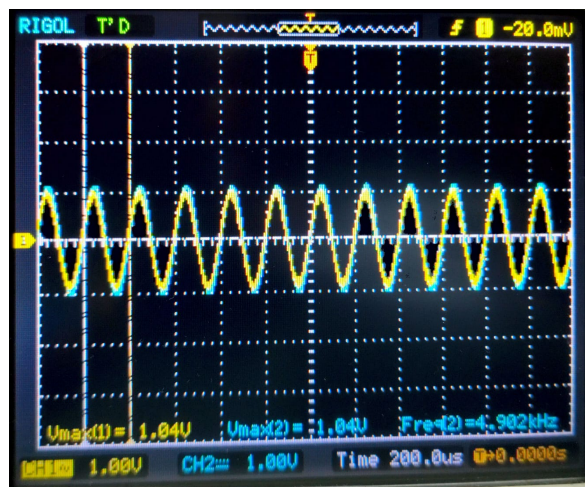


(b) Medición 8: 5 kHz.

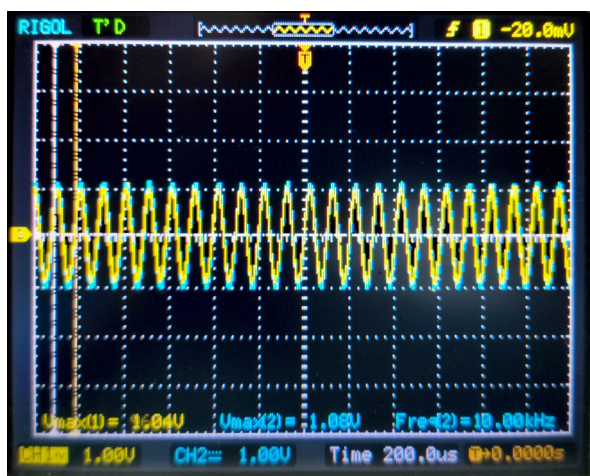


(c) Medición 9: 10 kHz.

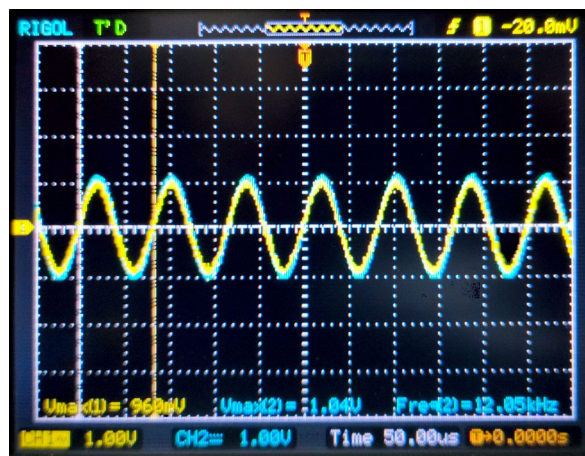

(d) Medición 10: 12 kHz.

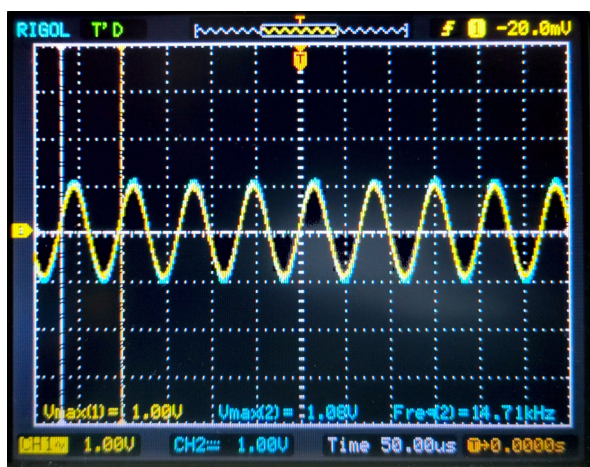

(e) Medición 11: 15 kHz.

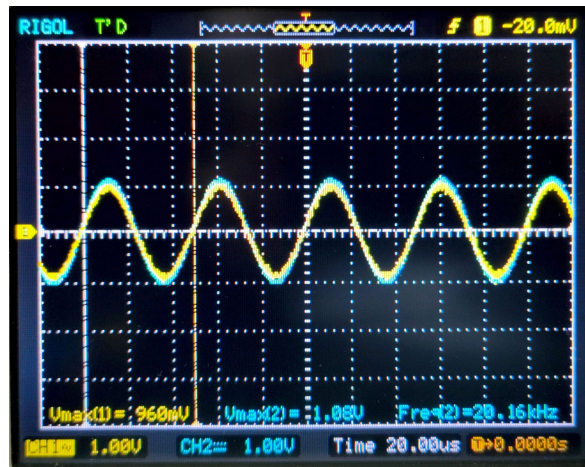

(f) Medición 12: 20 kHz.

Figura 11: Capturas del barrido medio, mediciones 7 a 12.

La respuesta medida cubre desde $-18,76$ dB hasta $13,98$ dB. En la posición rotulada como mínima se obtiene realce en ambos extremos de la banda; en la posición media la respuesta se aproxima a 0 dB por encima de 2 kHz, mientras que la posición rotulada como máxima presenta atenuación en todo el barrido. Esta descripción reproduce los datos entregados sin reasignar las posiciones de los potenciómetros.

10. Medición de Slew Rate

El Slew Rate de la primera etapa se determina aplicando una señal cuadrada de amplitud y frecuencia suficientes para que la pendiente de salida quede limitada por el operacional. Sobre el flanco lineal se mide ΔV y Δt , y se calcula:

$$SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t}$$

En la captura se obtiene $\Delta t = 680$ ns $= 0,68$ μ s para una variación aproximada de $\Delta V = 1,00$ V. Por lo tanto, el valor medido es:

$$SR = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{1,00 \text{ V}}{0,68 \mu\text{s}} = 1,47 \text{ V}/\mu\text{s}.$$

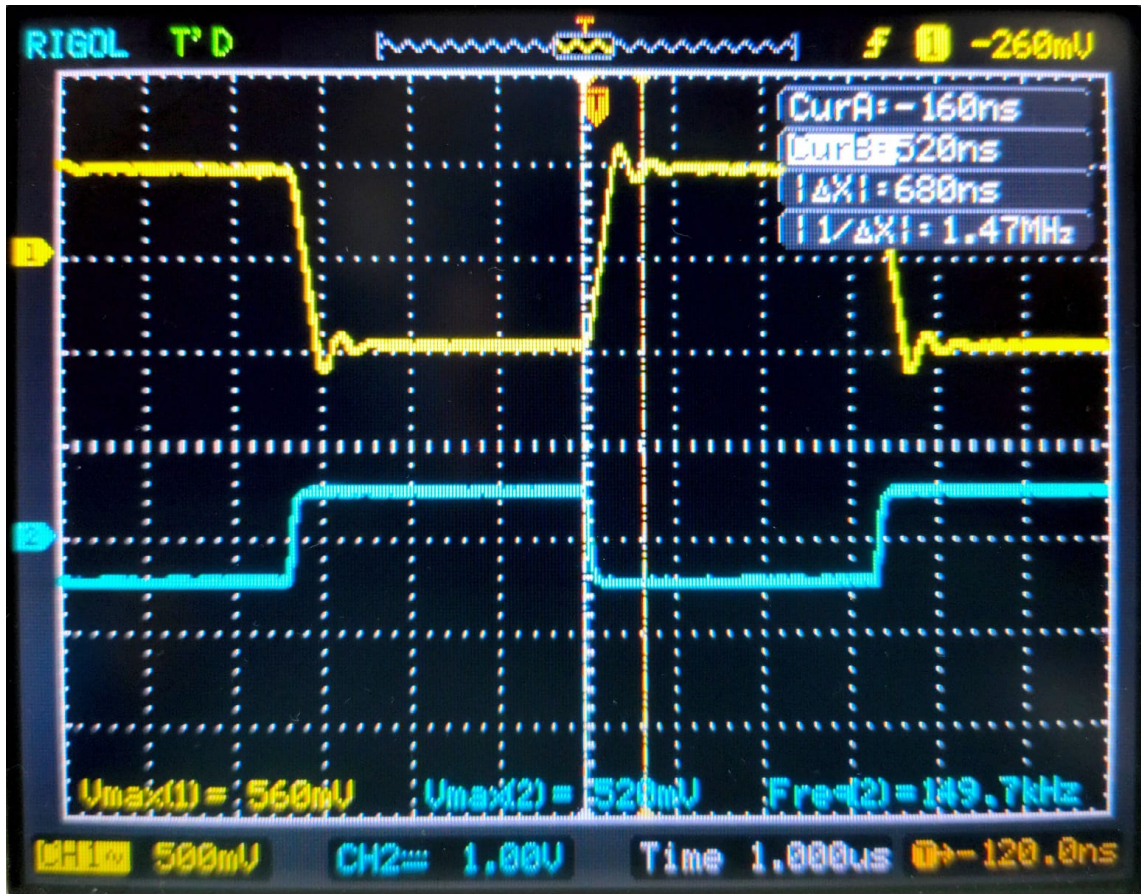


Figura 12: Medición del Slew Rate de la primera etapa.

Esto coincide con el valor indicado en el datasheet de Texas Instruments correspondiente al amplificador operacional RC4558, en el cual el valor mínimo es 1.1 V/ μ s y el típico 2.2 V/ μ s.

11. Vistas del PCB en el software de diseño

Las Figuras 13 y 14 muestran las vistas superior e inferior generadas en KiCad. Se eliminó únicamente el fondo magenta de exportación y se conservó sin alteraciones el modelo de la placa.

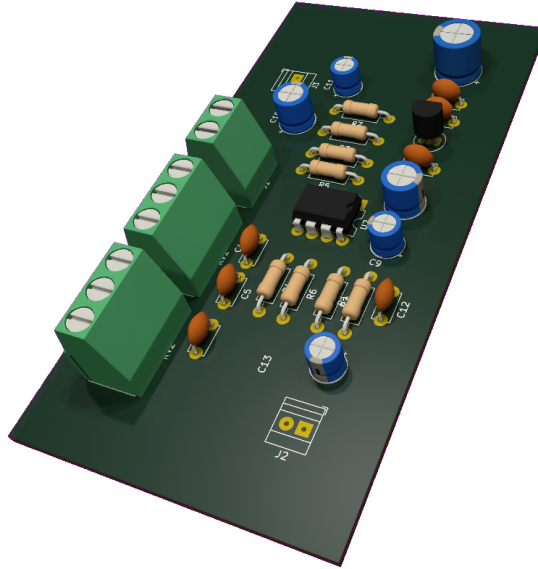


Figura 13: Vista superior del PCB.


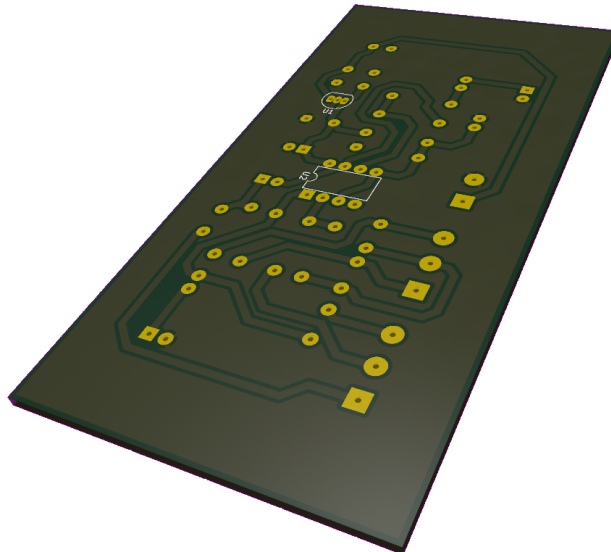



Figura 14: Vista inferior del PCB.

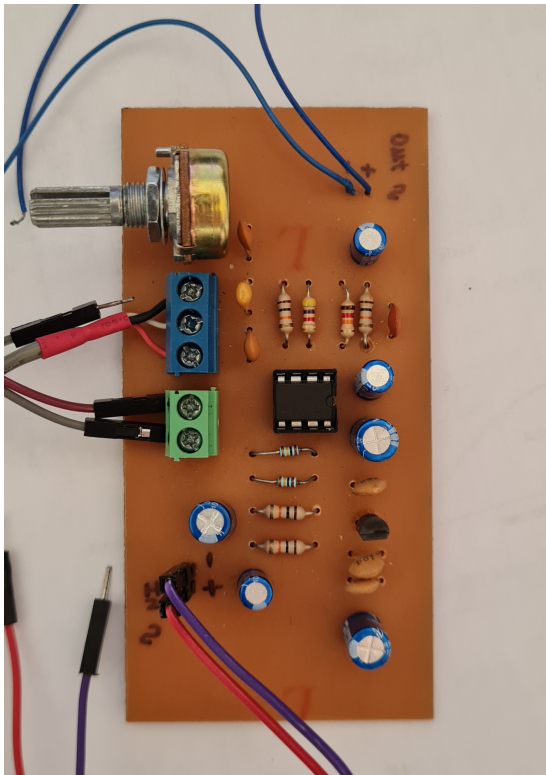12. Fotografías de la placa armada

Las fotografías de la Figura 15 documentan ambas caras del PCB construido. La vista superior permite verificar los componentes y las conexiones externas; la vista inferior muestra el trazado de cobre y las soldaduras de la placa.



(a) Cara de componentes.

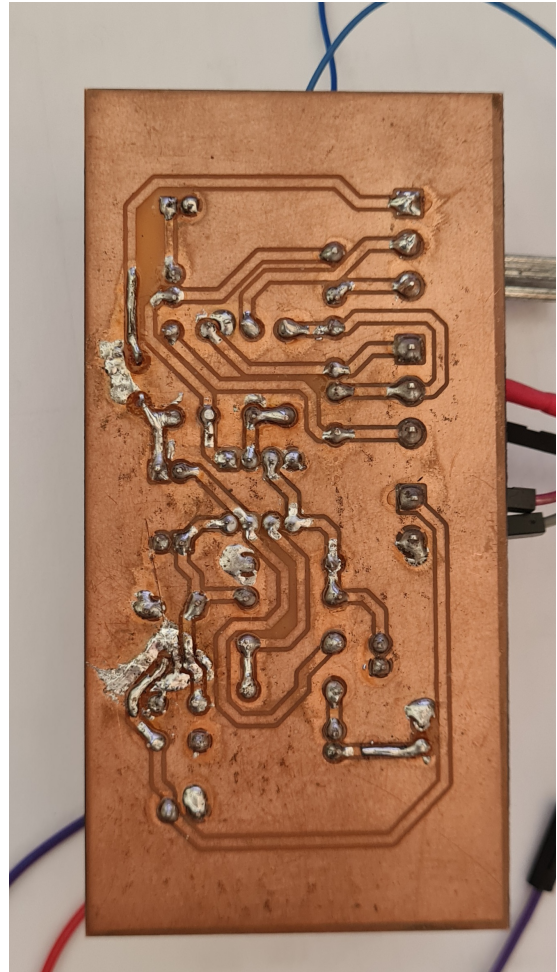

(b) Cara de cobre y soldaduras.

Figura 15: PCB construido. Difiere respecto a la figura 13 debido a que fue necesario que el potenciómetro RV2, correspondiente a las frecuencias altas, se encuentre soldado en la placa para que la manipulación del mismo introduzca el menor ruido posible en la señal de salida.

Conclusiones

El circuito implementa un control Baxandall con fuente simple mediante una referencia interna de 6 V y acoplamientos que bloquean la continua en entrada y salida. Las capturas de los puntos 6 a 8 muestran cambios de amplitud y fase al variar la posición de los potenciómetros. El barrido tabulado confirma una variación total entre $-18,76$ dB y $13,98$ dB dentro de la banda de audio. El Slew Rate medido en la primera etapa fue de $1,47$ V/ μ s.

Para cerrar la documentación experimental sin introducir datos no medidos, quedan por agregar la evidencia de simulación solicitada y la excursión máxima. También debe confirmarse el criterio dimensional aplicado al PCB de 100 mm $\times$ 50 mm.